
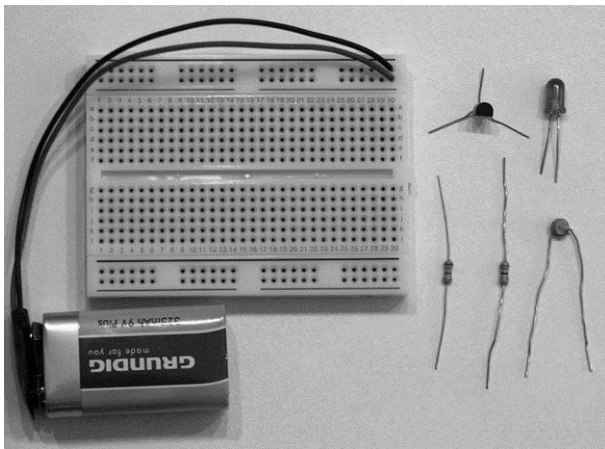


Temperatuuralarm

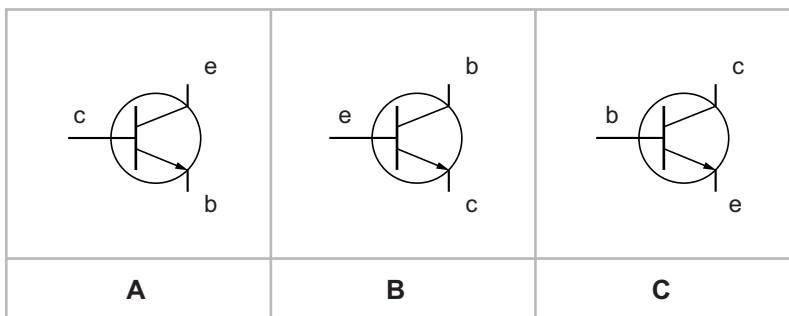Erica maakt een schakeling waarbij een led gaat branden als de temperatuur van haar laptop te hoog wordt.



- 1p 33 In haar schakeling gebruikt Erica een transistor. Je ziet drie afbeeldingen van de transistor met de letters van basis (b), emitter (e) en collector (c). In welke afbeelding staan de letters juist?



- 1p 34 Erica verbindt de onderdelen op verschillende manieren met elkaar. Welke schakeling is geschikt?

