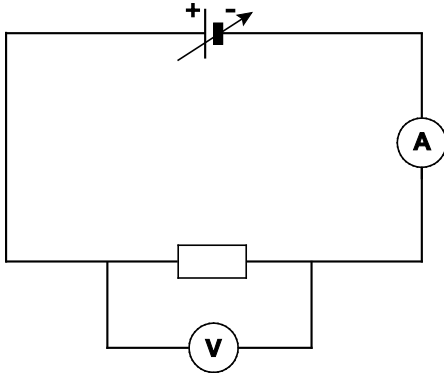


Schakeling doormeten

37 maximumscore 2

voorbeeld van een juist schakelschema:



- juiste symbolen voor weerstand en beide meters 1
- de stroommeter in serie met en de spanningsmeter parallel over de weerstand 1

Opmerkingen


Als de kandidaat de spanningsmeter over de bron plaatst, dit goed rekenen.

Als de kandidaat geen gesloten circuit tekent, hiervoor 1 scorepunt aftrekken.

Als de kandidaat een of meer extra componenten toevoegt of verbindingen maakt waardoor er een niet-werkende schakeling ontstaat, hiervoor 1 scorepunt aftrekken.

38 maximumscore 3

voorbeeld van een juist diagram:

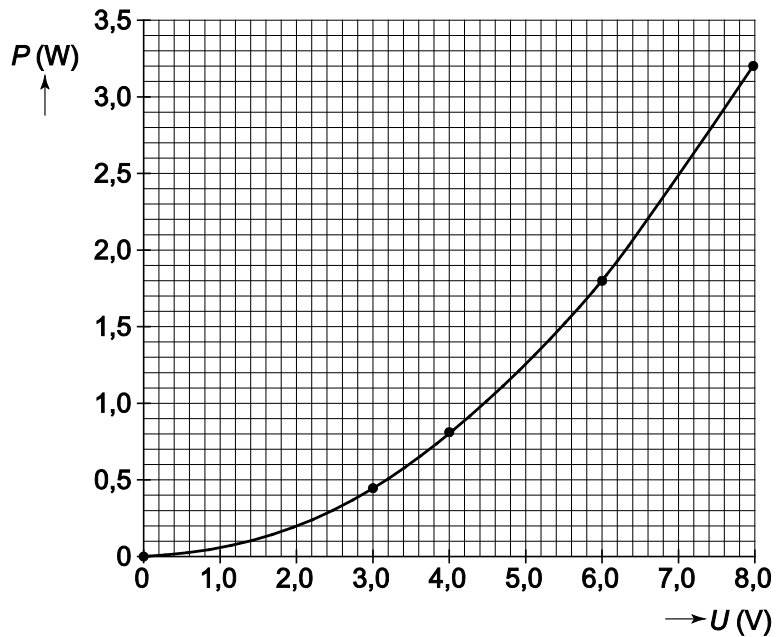

- juist indelen van de verticale as 1
- uitzetten van de juiste gegevens 1
- vloeiende lijn 1

Opmerking

Als de kandidaat minder dan 2/3 van de verticale as gebruikt, hiervoor het eerste scorepunt niet toekennen.

39 maximumscore 2

- 4,0 1
- een ander dan bovenstaande verbanden 1