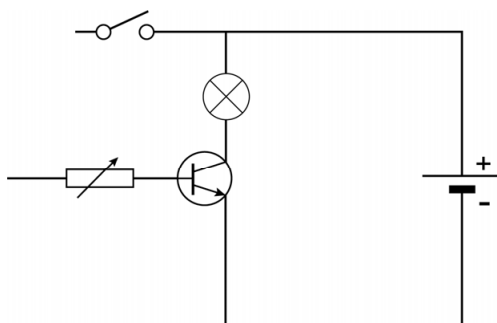


Licht bij de voordeur

39 Maak het schema compleet met stroom- en spanningsmeter.



41 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid.

Nicole drukt op de schakelaar,

daardoor loopt er stroom naar de

basis

collector

emitter

waardoor de transistor schakelt.

Tegelijkertijd wordt de condensator

opgeladen

ontladen

Als Nicole de schakelaar loslaat, loopt er stroom

van de condensator naar

de transistor

het lampje

Het lampje brandt totdat de

accu

condensator

transistor

leeg is.

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN