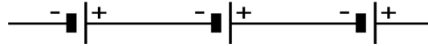


Lichtgevoelige schakeling

- 22 *Maak het schakelschema compleet met LDR, led, spanningsmeter en stroommeter.*



- 24 *Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid.*

Als de LDR wordt afgedekt

neemt de weerstand van de LDR

af
toe

 .

neemt de totale weerstand

af
toe

 .

neemt de spanning over de LDR

af
toe

 .

neemt de spanning over de led

af
toe

 .