

Ledlamp

12 *Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid.*

De batterijen zijn

in serie
parallel

 geschakeld.

De spanning van één batterij is

1,5
4,5

 V.

De stroomsterkte door de weerstand is

even groot als
groter dan
kleiner dan

 de stroomsterkte door één led.

Als een van de leds kapot is, doen de andere leds het


ook niet
wel

 .


Practicum elektriciteit

16 *Maak het schakelschema compleet met spanningsmeter en stroommeter.*

variabele
spanningsbron

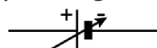

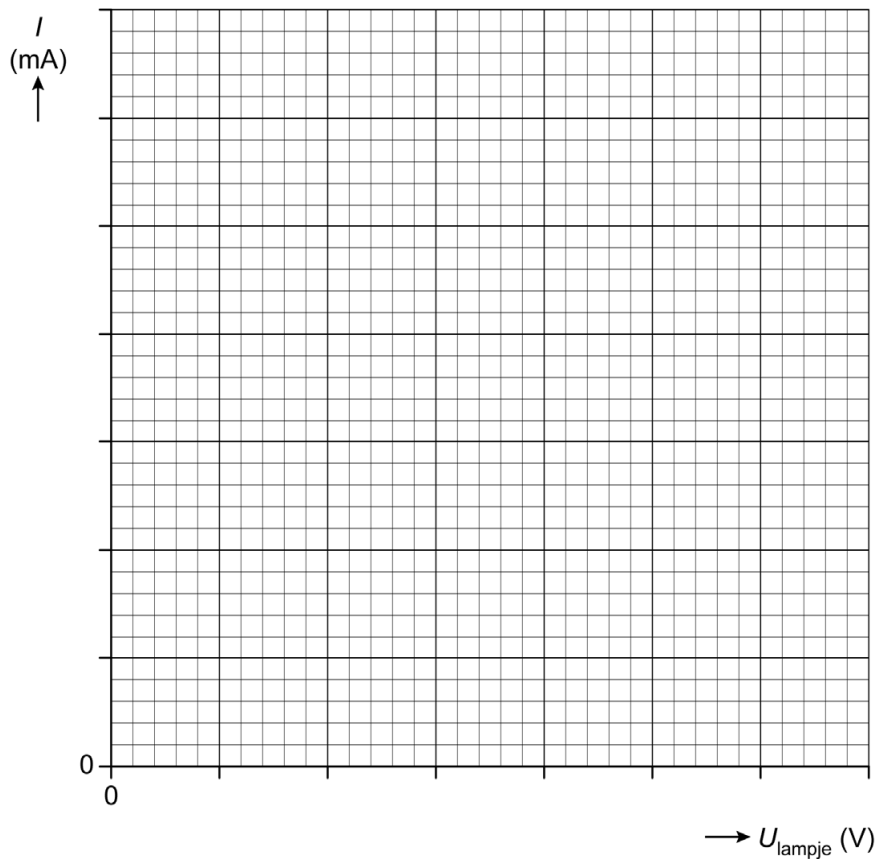17 Zet in het diagram alle meetpunten uit en teken de grafiek.



Wiel verwisselen

26 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid.

De arm van de spierkracht is nu

even groot als

groter dan

kleiner dan

bij het aandraaien van de eerste bout.

De benodigde spierkracht is nu

even groot als

groter dan

kleiner dan

bij het aandraaien van de eerste bout.