

Ledlamp

12 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid.

De batterijen zijn

in serie
parallel

 geschakeld.

De spanning van één batterij is

1,5
4,5

 V.

De stroomsterkte door de weerstand is

even groot als
groter dan
kleiner dan

 de stroomsterkte door één led.

Als een van de leds kapot is, doen de andere leds het

ook niet
wel

 .

Practicum elektriciteit

16 Maak het schakelschema compleet met spanningsmeter en stroommeter.

variabele
spanningsbron

