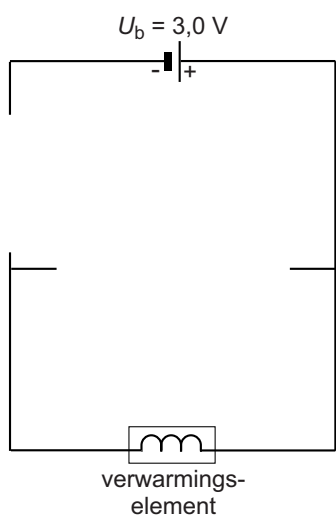


Warm mes

- 15 Maak het schakelschema compleet met led, weerstand en drukschakelaar.



- 17 Zet in het diagram alle meetpunten uit en teken de grafiek.

