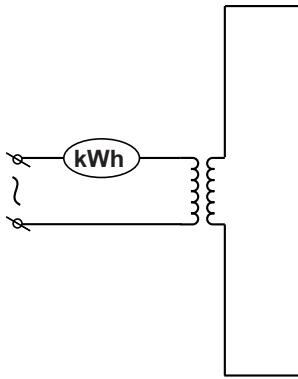


- 8 *Maak het schema compleet met de lamp en beide meters op de juiste plaats.*



## Warm mes

---

- 15 *Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid.*

De spanning over de led is

kleiner dan

even groot als

groter dan

de spanning over  $R_1$ .

Het vermogen van de led is

kleiner dan

even groot als

groter dan

het vermogen van  $R_1$ .