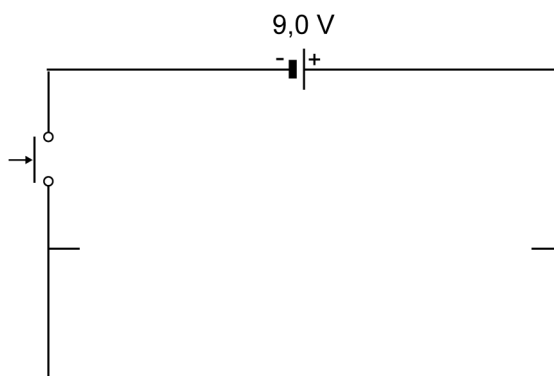


Beetverklikker

38 *Maak het schakelschema compleet met een zoemer, weerstand en led.*



VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN